

Nombre:	Company
Nombre:	Grupo:

Dr. Enrique García Trinidad Universidad Tecnológica Fidel Velázquez https://sites.google.com/site/mysillyrobots phd.enrique.garcia@ieee.org

Práctica 4

Simulación

4.1. Simulación de la Práctica 1

■ Desarrolle la simulación mostrada en la Figura 4.1 usando el software ISIS Proteus:

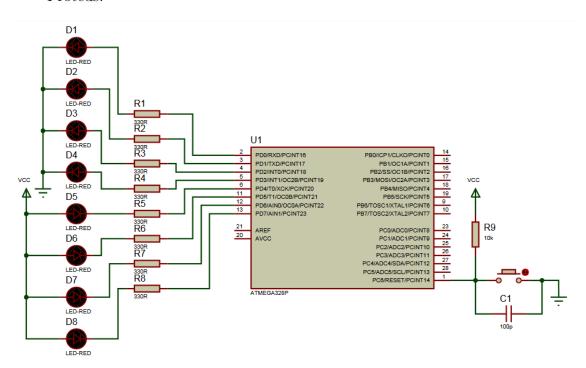


Figura 4.1: Simulación de la Práctica 1.

■ Para introducir un componente dar click derecho en el espacio de trabajo y elija Place>Component>From libraries

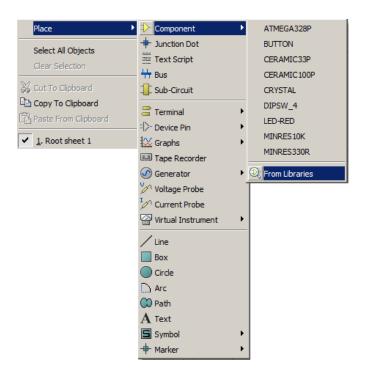


Figura 4.2: Insertar un componente en la simulación.

• Añada los siguientes componentes y conecte de acuerdo al circuito simulado.

Nombre	Componente
	U1
	2
ATMECA 200D	21 AREF PC0/ADC0/PCINT8 23 AVCC PC1/ADC1/PCINT9 PC2/ADC2/PCINT10 PC3/ADC3/PCINT11 PC4/ADC4/SDA/PCINT12 PC5/ADC5/SCL/PCINT13 PC6/RESET/PCINT14 ATMEGA328P
ATMEGA328P	ATINE SASZOF
BUTTON	
CERAMIC100P	C1 100p
MINRES330R	R1 330R
MINRES10K	R9
LED-RED	D1 LED-RED
POWER	VCC
GROUND	<u>+</u> 3

■ De click derecho sobre el microcontrolador y elija Edit Propierties.



Figura 4.3: Editar propiedades del microcontrolador.

■ En Program File cargue el archivo .hex del Ejercicio 1 de la Práctica 1.

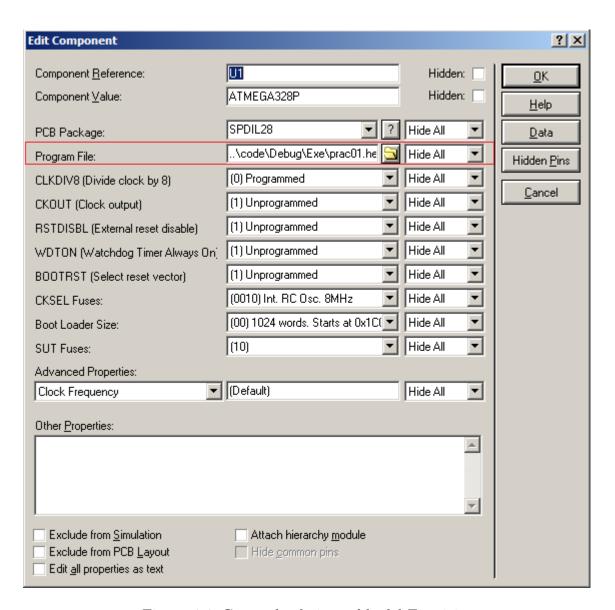


Figura 4.4: Cargando el ejecutable del Ejercicio.

• Simule el comportamiento del circuito dando click en Play.



Figura 4.5: Iniciar la simulación del circuito.

• Muestre el resultado al Profesor para que sea tomada en cuenta su Ejercicio. Simule los otros Ejercicios de la Práctica 1.

4.2. Simulación de la Práctica 2

- Desarrolle la simulación mostrada en la Figura 4.6 usando el software ISIS Proteus:
- Los componentes de esta simulación son:

Nombre
ATMEGA328P
BUTTON
CERAMIC100P
MINRES330R
MINRES10K
MINRES220R
MINRES1K
OPTOCOUPLER-NPN
BC547
SW-SPST
DIPSW_4
POWER
LED-RED
GROUND

• Muestre el resultado al Profesor para que sea tomada en cuenta su Ejercicio. Simule todos los Ejercicios de la Práctica 2.

4.3. Simulación de la Práctica 3

- Desarrolle la simulación mostrada en la Figura 4.7 usando el software ISIS Proteus:
- Los componentes de esta simulación son:

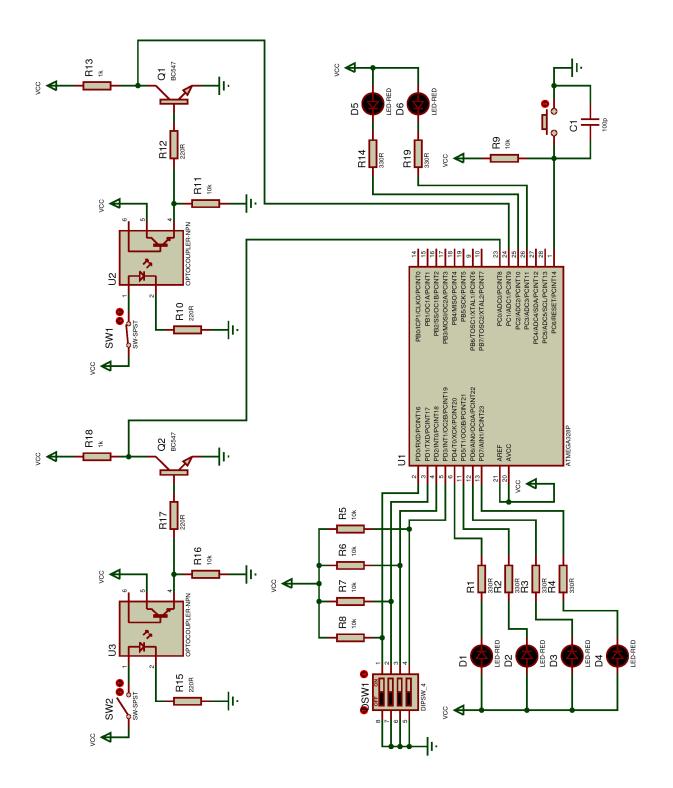


Figura 4.6: Simulación de la Práctica 2.

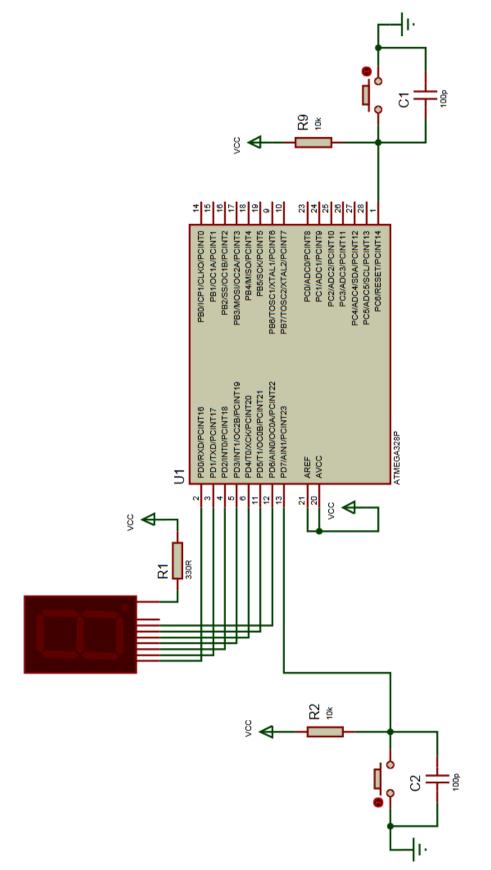


Figura 4.7: Simulación de la Práctica 3.

Nombre	
ATMEGA328P	
BUTTON	
CERAMIC100P	
MINRES330R	
MINRES10K	
7SEG-MPX1-CA	
POWER	
GROUND	

■ Muestre el resultado al Profesor para que sea tomada en cuenta su Ejercicio. Simule todos los Ejercicios de la Práctica 3.