

Nombre:	Grupo:

Dr. Enrique García Trinidad Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan https://enriquegarcia.xyz enrique.garcia@tesh.edu.mx

Práctica 6

Convertidor Analógico Digital

6.1. Material

El material enlistado es necesario para la realización de la práctica 6.

Ct	Dispositivo	Descripción	Eti.
1	ATmega328P-PU	Microcontrolador AVR RISC 8-bit 20Mhz	U1
1	Regulador L7805CV	Regulador de voltaje 5V 1 A	IC1
1	Capacitor cerámico de $0.1\mu F$ 50V	Código: 104	C1
1	Capacitor electrolítico de $470\mu F$ 25V	Tolerancia $\pm 20 \%$	C2
1	Capacitor electrolítico de $220\mu F$ $25V$	Tolerancia $\pm 20 \%$	C3
3	Resistencia de $330\Omega \ 1/4W$	Código: Naranja, naranja, café, oro	R1, R2, R3
1	Resistencia de $10k\Omega \ 1/4W$	Código: Café, negro, naranja, oro	R4
1	Led 5mm difuso	Color rojo	LED1
1	Push button (Microswitch)	Tipo push, 4 o 2 terminales	S1
1	Display de 7 segmentos	Ánodo común	D1
1	Potenciómetro de 10k	Tipo preset horizontal de 10 mm	
2	Metro de alambre para protoboard		
1	Protoboard		
1	Grabador Usbasp	Grabador microcontroladores AVR 8-bit	J3
1	Fuente de alimentación de 12V 2A	Eliminador de voltaje	J2
1	Computadora con puerto USB		

6.2. Conexión de los componentes

• Conecte el diagrama de la práctica 6 de acuerdo a la Figura 6.1:

6.3. Ejercicio 1

- Inicie el software Codevision AVR. Cree un nuevo proyecto dando click en el menú New>Project.
- Cuando el software pregunte si queremos usar el asistente CodeWizardAVR le indicamos que Si.



Figura 6.2: Elegir Yes.

■ Seleccionar en el tipo de microcontrolador a utilizar AT90, ATtiny, ATmega



Figura 6.3: Al finalizar seleccionar OK

• En el asistente, en la ficha Chip dejar la configuración como sigue:

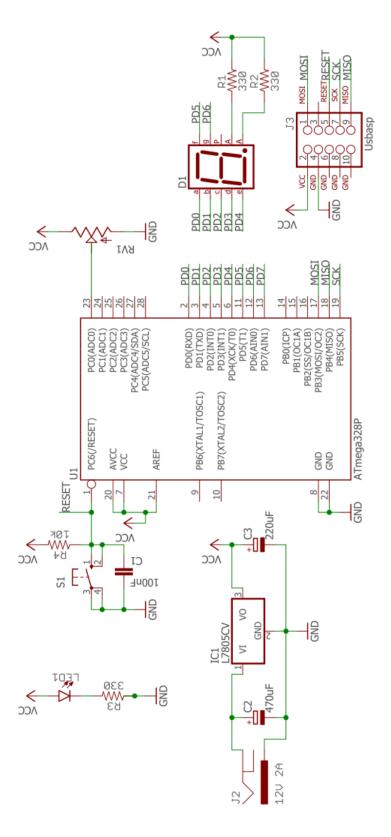


Figura 6.1: Conexión de la práctica 6.

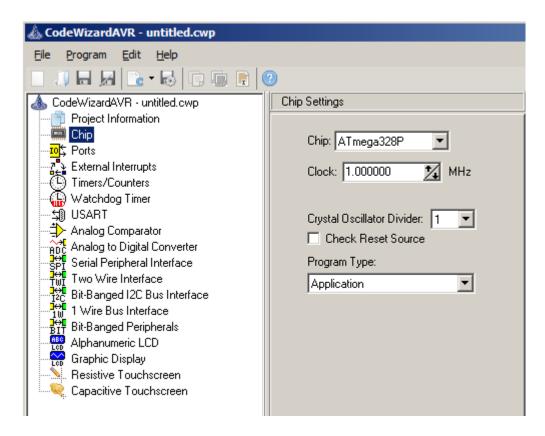


Figura 6.4: Configuración ficha Chip

■ En el asistente, en la ficha Ports, en el Puerto C dejar la configuración como sigue:

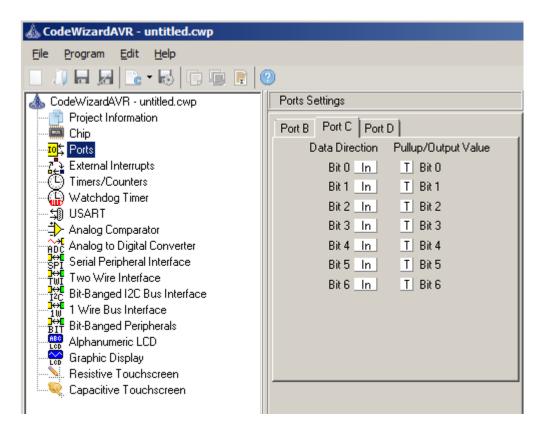


Figura 6.5: Configuración E/S Port C

■ En el asistente, en la ficha Ports, en el Puerto D dejar la configuración como sigue:

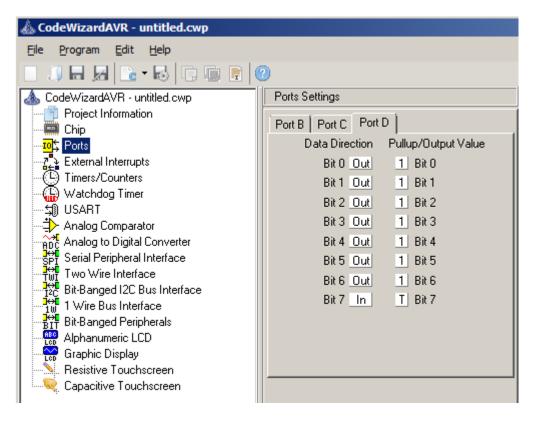


Figura 6.6: Configuración E/S Port D

■ En el asistente, en la ficha Analog to Digital Converter, dejar la configuración como sigue:

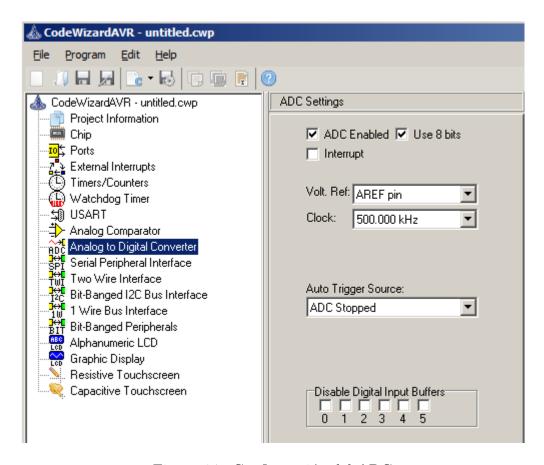


Figura 6.7: Configuración del ADC

Posteriormente debemos de generar el proyecto y el código, eligiendo Program>Generate,
 Save and Exit. Guarde el asistente, código y proyecto con el mismo nombre prac06.

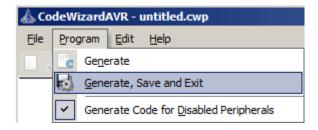


Figura 6.8: Generar el proyecto y el código.

• Mucho del código generado por el asistente no se utiliza en esta práctica. Modifique el código borrando algunas líneas para que sólo quede lo necesario para usar el ADC. El código resultante se muestra a continuación:

```
#include <mega328p.h>
#include <delay.h>
// Voltage Reference: AREF pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (1<<ADLAR))</pre>
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
 delay_us(10);
// Start the AD conversion
 ADCSRA \mid = (1 << ADSC);
 // Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);</pre>
ADCSRA \mid = (1 << ADIF);
return ADCH;
void main(void)
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 500.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
 // Only the 8 most significant bits of
 // the AD conversion result are used
 // Digital input buffers on ADCO: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3
    : On
 // ADC4: On, ADC5: On
 DIDRO = (0 << ADC5D) | (0 << ADC4D) | (0 << ADC3D) | (0 <<
    ADC2D) | (0 << ADC1D) | (0 << ADC0D);
 ADMUX = ADC_VREF_TYPE;
 ADCSRA = (1 << ADEN) | (0 << ADSC) | (0 << ADATE) | (0 << ADIF
    ) | (0 << ADIE) | (0 << ADPS2) | (0 << ADPS1) | (1 << ADPS0
    );
 ADCSRB = (0 << ADTS2) | (0 << ADTS1) | (0 << ADTS0);
 while (1)
```

```
{
}
}
```

- Compile el proyecto eligiendo desde el menú Project>Build All. Una compilación correcta arrojará la información No errors, No warnings
- Modifique de nuevo el código como se muestra a continuación:

```
#include <mega328p.h>
#include <delay.h>
#define xtal 1000000L
  Codificación de cada dígito para display de 7 segmentos
  Dig_0=0x40, Dig_1=0x79, Dig_2=0x24, Dig_3=0x30, Dig_4=0x19
  Dig_5=0x12, Dig_6=0x02, Dig_7=0x78, Dig_8=0x00, Dig_9=0x18
*/
const unsigned char tabla7segmentos[10] = {0x40, 0x79, 0x24, 0
   x30, 0x19, 0x12, 0x02, 0x78, 0x00, 0x18};
// Voltage Reference: AREF pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (1<<ADLAR))</pre>
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX = adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
 delay_us(10);
 // Start the AD conversion
 ADCSRA \mid = (1 << ADSC);
 // Wait for the AD conversion to complete
 while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);</pre>
 ADCSRA \mid = (1 << ADIF);
 return ADCH;
void main(void)
unsigned char lectura;
 /* Configuración E/S
    Puerto D:
```

```
PD7=Entrada, Pull-down
   PD6=Salida, Estado Inicial= Vcc
   PD5=Salida, Estado Inicial= Vcc
   PD4=Salida, Estado Inicial= Vcc
   PD3=Salida, Estado Inicial= Vcc
   PD2=Salida, Estado Inicial= Vcc
   PD1=Salida, Estado Inicial= Vcc
   PDO=Salida, Estado Inicial= Vcc
   Puerto C:
   PC6 a PC0 = Entrada, Tri-estado
*/
DDRD = 0x7F;
PORTD = Ox7F;
DDRC = 0x00;
PORTC = 0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 500.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
// Digital input buffers on ADCO: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3
   : On
// ADC4: On, ADC5: On
DIDRO = (0 << ADC5D) | (0 << ADC4D) | (0 << ADC3D) | (0 <<
   ADC2D) | (0 << ADC1D) | (0 << ADC0D);
ADMUX = ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA = (1 << ADEN) | (0 << ADSC) | (0 << ADATE) | (0 << ADIF)
   ) | (0 << ADIE) | (0 << ADPS2) | (0 << ADPS1) | (1 << ADPS0
   );
ADCSRB = (0 << ADTS2) | (0 << ADTS1) | (0 << ADTS0);
while (1)
{
lectura = read_adc(0);
 if((lectura >= 0) && (lectura <= 25))</pre>
 PORTD = tabla7segmentos[0];
 else if((lectura >= 26) && (lectura <= 50))</pre>
 PORTD = tabla7segmentos[1];
 }
```

```
else if((lectura >= 51) && (lectura <= 75))</pre>
PORTD = tabla7segmentos[2];
else if((lectura >= 76) && (lectura <= 100))</pre>
 PORTD = tabla7segmentos[3];
else if((lectura >= 101) && (lectura <= 125))</pre>
 PORTD = tabla7segmentos[4];
else if((lectura >= 126) && (lectura <= 150))
 PORTD = tabla7segmentos[5];
else if((lectura >= 151) && (lectura <= 175))</pre>
PORTD = tabla7segmentos[6];
else if((lectura >= 176) && (lectura <= 200))</pre>
PORTD = tabla7segmentos[7];
else if((lectura >= 201) && (lectura <= 225))</pre>
PORTD = tabla7segmentos[8];
else if((lectura >= 226) && (lectura <= 250))</pre>
PORTD = tabla7segmentos[9];
else
 PORTD = tabla7segmentos[9];
```

- Compile el proyecto eligiendo desde el menú Project>Build All. Una compilación correcta arrojará la información No errors, No warnings
- Descargue el archivo que resulto de la compilación prac06.hex en la memoria
 Flash del microcontrolador.


• Muestre el circuito funcionando al profesor, para que le sea tomado en cuenta. En el display deberá aparecer el dígito 0 hasta 9, dependiendo del voltaje que le llega a PCO el cual esta en función de la posición de la perilla del potenciómetro.

6.4. Ejercicio 2.

■ Lea el documento adjunto a esta práctica Registros de configuración del ADC y responda a las siguientes preguntas:

1.	¿Qué esta configurando la definición ADC_VREF_TYPE?

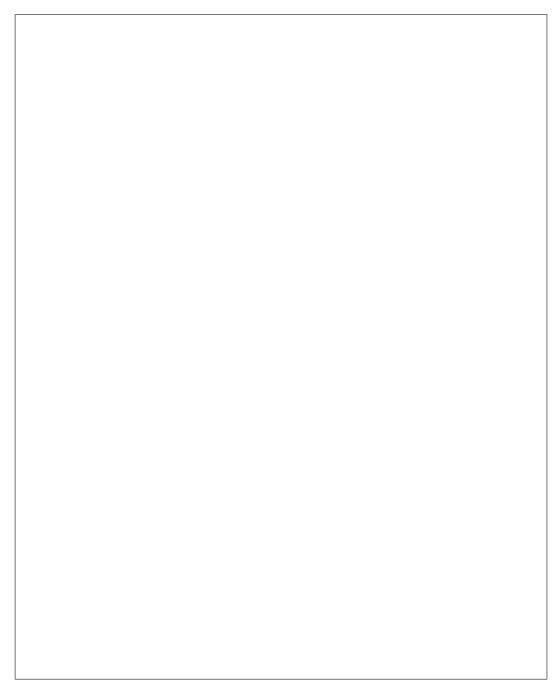2. Explique con **detalle** qué esta haciendo la función **read_adc**, mencionando para qué sirve cada uno de los registros **ADMUX**, **ADCSRA**, **ADIF** y **ADCH** y como interactuan entre estos. **¡Experimente!**, cambie sus valores y vea qué pasa con el comportamiento del circuito.



3. Explique con **detalle** qué esta haciendo la sección de ADC initialization, mencionando para qué sirve cada uno de los registros DIDRO, ADC5D, ADC4D, ADC3D, ADC2D, ADC1D, ADC0D, ADEN, ADSC, ADATE, ADIE, ADPS2, ADPS1,

ADPSO, ADCSRB, ADTS2, ADTS1 y ADTS0 y como interactuan entre estos. ¡Experimente!, cambie sus valores y vea qué pasa con el comportamiento del circuito.